

平成 29 年度 計算機科学実験及演習 3 HW

中間報告

機能設計仕様書

提出日
5 月 11 日

グループ 22
1029277526 白石竜也

1 分割

プロセッサは図 1.1 のようなコンポーネントに分割した。各フェーズに相当する IF、ID、EX、MA、WB をそれぞれ 1 つのモジュールとして設計する。この 5 つのコンポーネントのうち自分は IF、ID を担当する。

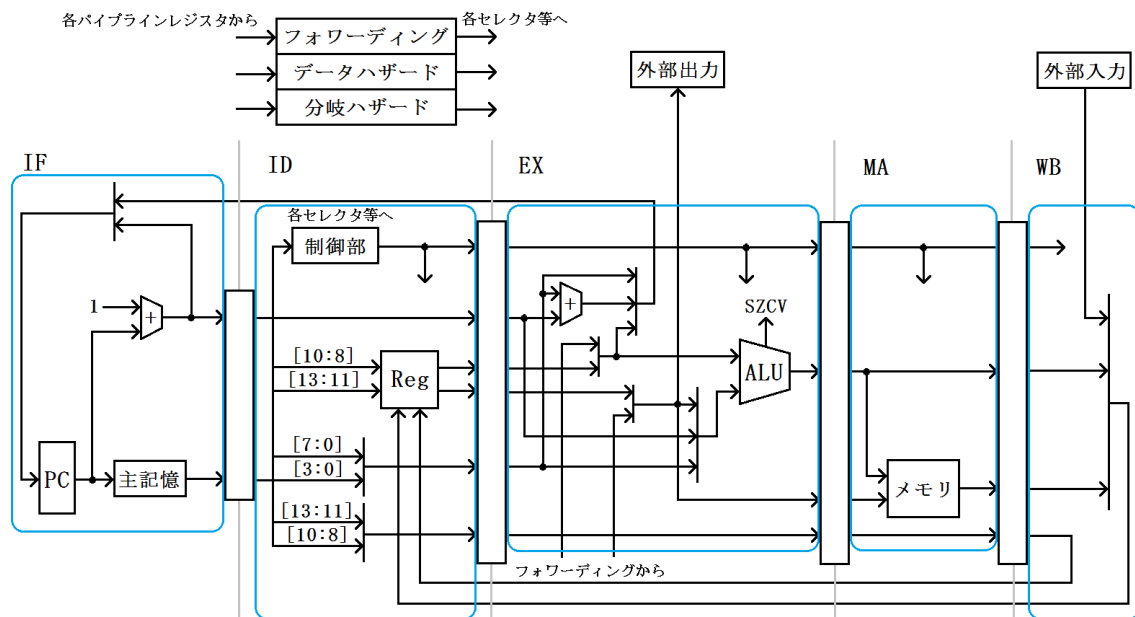


図 1.1 プロセッサの分割

2 IF

2.1 外部仕様

IF ではクロック信号の立ち上がりに応じて、主記憶から命令を取り出す。命令はアドレス 0x0 のものから順に取り出される。出力はすべて次の ID ステージに渡される。入出力は以下の通りである。

入力

clock クロック信号

reset リセット信号 (負論理)

stop 停止信号

Branch 分岐信号

PC_branch[15:0] 分岐先アドレス

出力

PC_plus1[15:0] PC+1

instruction[15:0] 命令

入力信号の説明をする。リセット信号 reset は負論理で、0 にすると出力がすべて 0 にセットされ、次の命令の取り出しは 0x0 から始まる。停止信号 stop を 1 にすると、その時点で出力している命令を取り出し続ける。分岐信号 Branch を 1 にすると、次の命令の取り出しが PC_branch で指定されたアドレスから始まる。

出力信号の説明をする。PC_plus1 はその時点で出力している命令のアドレス +1 の値である。instruction からは取り出された命令が出力される。

2.2 内部仕様

IF のブロック図を図 2.1 に示す。外部仕様にも示したように、IF は主記憶から命令を取り出すのが主な役割である。

 


図 2.1 IF

設計で留意すべき点は PC の実装と、分岐が反映されるタイミングである。PC をブロック図の位置通りにレジスタとして置いたときの動作を図 2.2 に示す。クロックの立ち上がりとともに、主記憶はその瞬間入力されていた PC の値 (青) をアドレスに命令を取り出す。そして PC は新しい値 (緑) に更新される。ここで EX から分岐先アドレス (橙) に分岐するように信号が来たとなると左図のようになる。次のクロックで分岐先アドレスの命令を取り出して欲しいのだが、PC を挟んでいるため右図のようになりワンテンポ遅れてしまう。

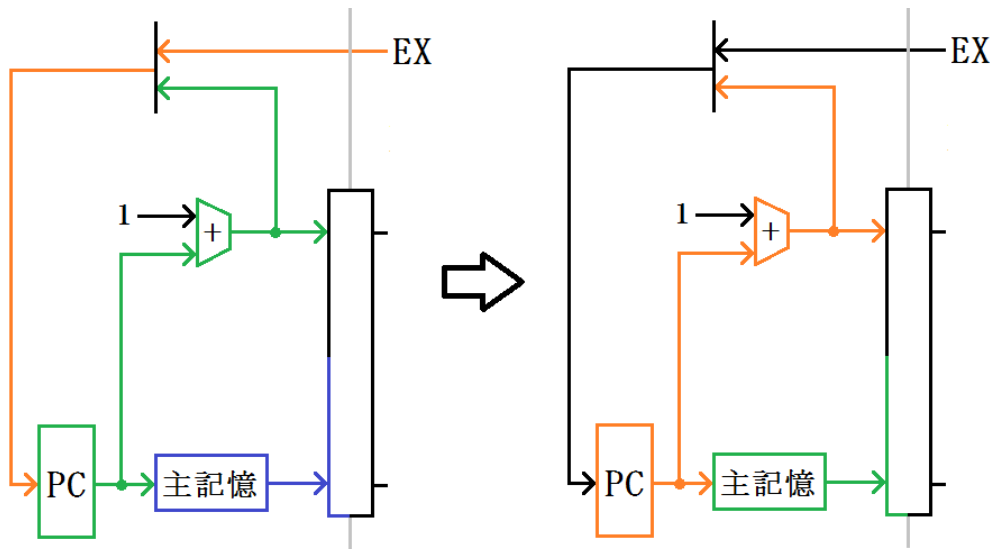


図 2.2 IF の留意点

そこで実際の回路上は、図 2.3 のように IF・ID 間のパイプラインレジスタを PC の代わり (実際には PC+1 が格納されている) にするような構造になっている。このようにすると、分岐を次のクロックで再現することができる。

 


図 2.3 IF の実際

3 ID

3.1 外部仕様

ID ではクロック信号の立ち上がりに応じて、レジスタの読み書きを行う。そして命令に応じたレジスタの値、ビット拡張した即値、書き込みアドレスを出力する。また、後続ステージの制御信号も生成する。入出力は以下の通りである。

入力

clock クロック信号
reset リセット信号 (負論理)
stop 停止信号
PC_in[15:0] PC+1
instruction[15:0] 命令
RegWrite 書き込み信号
Wbaddress_in[2:0] 書き込みアドレス
Wbdata[15:0] 書き込みデータ

出力

PC_out[15:0] PC+1
Rd_Rb[15:0] レジスタの値
Rs_Ra[15:0] レジスタの値
immediate[15:0] 即値
Wbaddress_out[15:0] 書き込みアドレス
control[:0] 制御信号
ALUcontrol[3:0] ALU 用制御信号

入力信号の説明をする。リセット信号 reset は IF と同様に負論理で、0 にすると出力がすべて 0 にセットされる。停止信号 stop は 1 にすると出力が固定される。PC_in、instruction は IF から送られる PC+1 の値と命令である。RegWrite、Wbaddress_in、Wbdata は WB から送られるデータである。レジスタへの書き込みを行う場合、RegWrite に 1 を入力すると、Wbaddress_in で指定されるアドレスのレジスタに Wbdata で指定されるデータが書き込まれる。

出力信号の説明をする。PC_out は入力の PC_in がそのまま出力される。Rd_Rb、Rs_Ra はレジスタの値であり、Rd_Rb からは r[Rd] または r[Rb]、Rs_Ra からは r[Rs] または r[Ra] が出力される。immediate はゼロ拡張または符号拡張した即値である。Wbaddress_out は書き込みアドレスである。これは各ステージを経由した後、WB からの入力 Wbaddress_in として入力される。

control は制御信号である。これの各ビットについての説明を図 3.1 に示す。ALUcontrol は ALU 用の制御信号である。これに対する ALU の動作は図 3.2 の通りである。

	信号名	説明		ステージ
control[5]	ALUSrc	演算オペランドの選択	0→Rs 1→d	EX
control[4]	Branch	分岐命令か否か	1→分岐命令	
control[3]	MemRead	メモリを読むか否か	1→メモリを読む	MA
control[2]	MemWrite	メモリに書くか否か	1→メモリに書く	
control[1]	RegWrite	レジスタに書くか否か	1→レジスタに書く	WB
control[0]	MemtoReg	書き込みデータの選択	0→演算結果 1→メモリのデータ	

図 3.1 control

	動作
0000	加算
0001	減算
0010	論理積
0011	論理和
0100	排他的論理和
0101	減算
0110	Rs を出力
0111	未定義
1000	左論理シフト
1001	左循環シフト
1010	右論理シフト
1011	右算術シフト
1100	未定義
1101	未定義
1110	未定義
1111	未定義

図 3.2 ALUcontrol

3.2 内部仕様

ID のブロック図を図 3.3 に示す。外部仕様にも示したように、ID は命令に応じてレジスタの値、即値、制御信号等を揃える役割を担う。

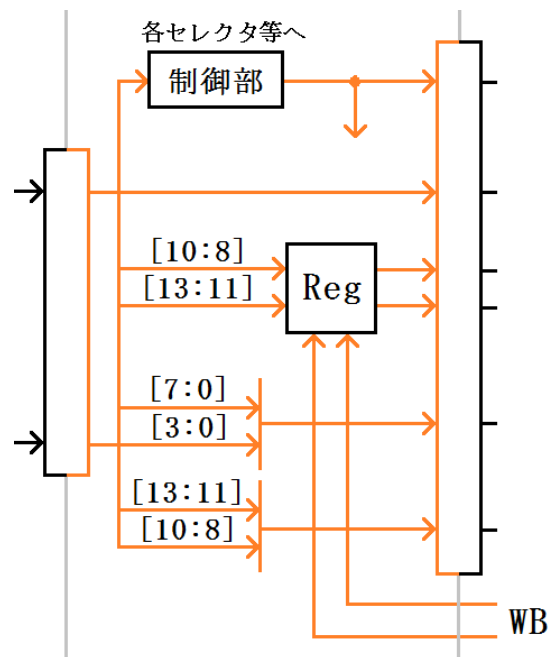


図 3.3 ID

制御信号は後続ステージで使用するものだけでなく、ID 内で使用するものも生成する。内部で使用する制御線は 2 つある。1 つは即値のビット拡張方法を選択する信号線 (Imm とする) である。例えば SLL 命令では命令の下位 4 ビットを 0 拡張し、B 命令では命令の下位 8 ビットを符号拡張する必要がある。ここでは 0 なら前者、1 なら後者を選択するように実装している。もう 1 つは書き込みアドレスを選択する信号線 (RegDst とする) である。例えば ADD 命令では Rd(10~8 ビット目)、LD 命令では Ra(13~11 ビット目) を選択する必要がある。ここでは 0 なら前者、1 なら後者を選択するように実装している。図 3.4 に各命令に対する内部、外部への制御線を具体的にどう設定しているか示す。*は 0 と 1 どちらでもよいことを表す。

	Imm	RegDst	control[5:0]						ALUcontrol[3:0]
ADD	*	0	0	0	0	0	1	0	0000
SUB	*	0	0	0	0	0	1	0	0001
AND	*	0	0	0	0	0	1	0	0010
OR	*	0	0	0	0	0	1	0	0011
XOR	*	0	0	0	0	0	1	0	0100
CMP	*	*	0	0	0	0	0	0	0101
MOV	*	0	0	0	0	0	1	0	0110
SLL	0	0	1	0	0	0	1	0	1000
SLR	0	0	1	0	0	0	1	0	1001
SRL	0	0	1	0	0	0	1	0	1010
SRA	0	0	1	0	0	0	1	0	1011
IN	*	0	*	0	0	0	1	0	1100
OUT	*	*	0	0	0	0	0	0	1101
HLT	*	*	*	0	0	0	0	0	1111
LD	1	1	1	0	1	0	1	1	0000
ST	1	*	1	0	0	1	0	0	0000
LI	1	0	1	0	0	0	1	0	0110
B	1	*	1	1	0	0	0	0	*
BE	1	*	1	1	0	0	0	0	*
BLT	1	*	1	1	0	0	0	0	*
BLE	1	*	1	1	0	0	0	0	*
BNE	1	*	1	1	0	0	0	0	*

図 3.4 制御線

設計で留意すべき点はレジスタ書き込み→レジスタ読み込みの順で実行することである。これにより、パイプラインで動作したときに ID と WB 間のデータハザードをなくすることができる。